Компонент ОПОП Специальность:

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики наименование ОПОП

Специализация:

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта Б1.О.23

шифр дисциплины

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Судовые автоматизированные электроэнергетические системы

Разработчик (и): Урванцев В.И.

ФИО

доцент должность

<u>доцент</u> звание

Утверждено на заседании кафедры _электрооборудования судов

наименование кафедры

протокол № 6_ от _29.02.2024 г.

Заведующий кафедрой электрооборудования

судов

подпись

Власов А.Б.

1. Критерии и средства оценивания компетенций и индикаторов их достижения, формируемых дисциплиной (модулем)

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора(ов) достижения | Результаты обучения по дисциплине (модулю) | | | Оценочные средства | Оценочны е средства промежут | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | компетенции | Знать | Уметь | Владеть | текущего контроля | очной аттестаци и | |
| Компетенция ОПК-2. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, аналитические методы в профессиональной деятельности Компетенция ОПК-4. Способен адаптироваться к изменяющимся условиям судовой деятельности, устанавливая приоритеты для достижения цели с учётом ограничения времени Компетенция ПК-1. Способен осуществлять безопасное техническое | ИД-1опк2:знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью. ИД-2опк2умеет: применять основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью. ИД-3опк2владеет: навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин связанных с профессиональной деятельностью ИД-1опк4:знает порядок установления целей проекта, определения приоритетов. ИД-2опк4:умеет устанавливать приоритеты профессиональной деятельности, адаптировать их к конкретным видам деятельности и проектам. ИД-3опк4:владеет методами управления людьми в сложных, критических и экстремальных условиях Уметь: ИД-1 _{ПК-1} Умеет осуществлять безопасное техническое использование судового электрооборудования и средств автоматики в соответствии с международными и | типовые схемы, инженерные методы анализа свойств СЭЭС (ЕВСАЭЭС) и их характеристи ки; -методы определения их электрофизич еских параметров и характеристи к СЭЭС (ЕВСАЭЭС); -методы решения практических | выполнять функциональные обязанности судового электромеханика по безопасной, безаварийной и эффективной эксплуатации СЭЭС (ЕВСАЭЭС) в соответствии сПДНВ; анализировать эксплуатационные режимы и принимать эффективные оперативные решения при отклонениях | навыками эффективного , безопасного и эффективного управления САЭЭС (ЕВСАЭЭС) в штатных и аварийных режимах; - навыками определения признаков и причин отказов электрообору дования и средств автоматики, выполнения оперативных | - комплект заданий для выполнения практических/лабораторных - тестовые задания; - типовые задания по вариантам для выполнения контрольной работы, расчетнографической работы, курсового проекта; | Результат ы тестирован ия Отчёты по практическ им/лаборат орным работам. Контрольн ая работа, РГР, курсовой проект. | |

| | | | Ţ | T |
|-----------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|
| использование, | национальными требованиями | задачи по | контролируемы | мероприятий |
| техническое | $ИД-2_{\Pi K-1}$ Умеет осуществлять безопасное | расчету и | х параметров | ПО |
| обслуживание, | техническое обслуживание судового | анализу | источников | предотвращен |
| диагностирование и | электрооборудования и средств автоматики в | устройств | электроэнергии | ию и |
| ремонт судового | соответствии с международными и | СЭЭС | ОТ | устранению |
| электрооборудовани | национальными требованиями | (EBCAЭЭC); | номинальных | причин |
| я и средств автоматики в | ИД-3 _{ПК-1} Умеет осуществлять безопасное диагностирование и ремонт судового | (EBCH33C), | значений; - | отказов; - |
| соответствии с | электрооборудования и средств автоматики в | - правила | ŕ | навыками |
| международными и | соответствии с международными и | применения и | применять | |
| национальными | национальными требованиями | технической | современные | определения |
| требованиями | , диагностирования и ремонта | эксплуатации | методы и | технического |
| треоовиния | электрооборудования и средств автоматики в | СЭЭС | средства | состояния, |
| | соответствии с международными и | (ЕВСАЭЭС. | диагностики и | ремонта и |
| | национальными требованиями | (EBCA33C. | прогнозирован | восстановлен |
| Компетенция | ИЛ 1 Умерт осуществиять боложение | | ия | ия |
| ПК-2. Способен | ИД-1 _{ПК-2} Умеет осуществлять безопасное техническое использование электрического и | | технического | технических |
| осуществлять | электронного оборудования в соответствии с | | состояния | характеристи |
| безопасное | международными и национальными | | источников | к САЭЭС |
| техническое | требованиями | | электроэнергии | (EBCAЭЭC). |
| использование, | ИД-2 _{ПК-2} Умеет осуществлять безопасное | | электроэнергии | (LBCN33C). |
| техническое | техническое обслуживание, диагностирование и | | | |
| обслуживание, | ремонт электрического и электронного | | | |
| диагностирование и | оборудования в соответствии с | | | |
| ремонт | международными и национальными | | | |
| электрического и | требованиями | | | |
| электронного | ИД-3 пк-2 Умеет осуществлять безопасное | | | |
| оборудования в | диагностирование и ремонт электрического и | | | |
| соответствии с | электронного оборудования в соответствии с | | | |
| международными и национальными | международными и национальными | | | |
| требованиями | требованиями | | | |
| ТЪСООВАНИЯМИ | | | | |

| Компетенция ПК-12. Способен осуществлять разработку, оформление и ведение эксплуатационной документации | ИД-1 _{ПК-12} Умеет осуществлять разработку, оформление и ведение эксплуатационной документации | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
|---|---|--|--|--|--|--|

2. Оценка уровня сформированности компетенций (индикаторов их достижения)

| Показатели | Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенций (индикаторов их достижения) | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| оценивания | | | | | | |
| компетенций | Ниже порогового | Пороговый | Продвинутый | Высокий | | |
| (индикаторов | («неудовлетворительно») | («удовлетворительно») | («хорошо») | («отлично») | | |
| их достижения) | | | | | | |
| Полнота | Уровень знаний ниже | Минимально допустимый уровень | Уровень знаний в объёме, | Уровень знаний в объёме, | | |
| знаний | минимальных требований. | знаний. | соответствующем программе | соответствующем программе | | |
| | Имели место грубые ошибки. | Допущены не грубые ошибки. | подготовки. | подготовки. | | |
| | | | Допущены некоторые погрешности. | | | |
| Наличие | При выполнении стандартных | Продемонстрированы основные | Продемонстрированы все основные | Продемонстрированы все основные | | |
| умений | заданий не продемонстрированы | умения. | умения. | умения. | | |
| , and the second | основные умения. | Выполнены типовые задания с не | Выполнены все основные задания с | Выполнены все основные и | | |
| | Имели место грубые ошибки. | грубыми ошибками. | некоторыми погрешностями. | дополнительные задания без ошибок и | | |
| | | Выполнены все задания, но не в | Выполнены все задания в полном | погрешностей. | | |
| | | полном объеме (отсутствуют | объёме, но некоторые с недочетами. | Задания выполнены в полном объеме | | |
| | | пояснения, неполные выводы) | | без недочетов. | | |
| Наличие | При выполнении стандартных | Имеется минимальный набор | Продемонстрированы базовые | Продемонстрированы все основные | | |
| навыков | заданий не продемонстрированы | навыков для выполнения | навыки при выполнении | умения. | | |
| (владение опытом) | базовые навыки. | стандартных заданий с некоторыми | стандартных заданий с некоторыми | Выполнены все основные и | | |
| | Имели место грубые ошибки. | недочетами. | недочетами. | дополнительные задания без ошибок и | | |
| | | | | погрешностей. | | |
| | | | | Продемонстрирован творческий | | |
| | | | | подход к решению нестандартных | | |
| | | | | задач. | | |
| Характеристика | Компетенции фактически не | Сформированность компетенций | Сформированность компетенций в | Сформированность компетенций | | |

| сформированности | сформированы. | соответствует минимальным | целом соответствует требованиям. | полностью соответствует | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| компетенции | компетенции Имеющихся знаний, умений, | | Имеющихся знаний, умений, | требованиям. | |
| | навыков недостаточно для | Имеющихся знаний, умений, | навыков достаточно для решения | Имеющихся знаний, умений, навыков | |
| | решения практических | навыков в целом достаточно для | стандартных профессиональных | в полной мере достаточно для | |
| (профессиональных) задач. | | решения практических | задач. | решения сложных, в том числе | |
| | | (профессиональных) задач. | | нестандартных, профессиональных | |
| | ИЛИ | | | задач. | |
| | Зачетное количество баллов не | ИЛИ | ИЛИ | ИЛИ | |
| | набрано согласно | Набрано зачетное количество баллов | Набрано зачетное количество баллов | Набрано зачетное количество баллов | |
| | установленному диапазону | согласно установленному диапазону | согласно установленному диапазону | согласно установленному диапазону | |

3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

3.1 <u>Критерии и шкала оценивания лабораторных/практических работ.</u> Перечень лабораторных/практических работ, описание порядка выполнения и защиты работы, требования к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлены в методических материалах по освоению дисциплины и в электронном курсе в ЭИОС МАУ.

| Оценка/баллы | Критерии оценивания | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Отлично | Задание выполнено полностью и правильно. Отчет по лабораторной/практической работе подготовлен качественно в соответствии с требованиями. Полнота ответов на вопросы преподавателя при защите работы. | | | | | |
| Хорошо | Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений. Все требования, предъявляемые к работе, выполнены. | | | | | |
| Удовлетворительно | Задания выполнены частично с ошибками. Демонстрирует средний уровень выполнения задания на лабораторную/практическую работу. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены. | | | | | |
| Неудовлетворительно | Задание выполнено со значительным количеством ошибок на низком уровне. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. ИЛИ Задание не выполнено. | | | | | |

3.2. Критерии и шкала оценивания тестирования

Перечень тестовых вопросов и заданий, описание процедуры тестирования представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) ив электронном курсе в ЭИОС МАУ.

В ФОС включен типовой вариант тестового задания:

| | _Типовой вариант | |
|----|--|---|
| 1. | Чему равна величина безопасного постоянного тока, протекающего через человеческий организм? | Около 100-125 мкА |
| 2. | При какой величине переменного тока частотой 50 Гц, протекающего через организм, человек в случае соприкосновения с токоведущей частью, не способен самостоятельно разжать кисть руки? | Около 15 мА |
| 3. | Укажите основное назначение защитного заземления? | Устранение опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала |
| 4. | Судовые электроустановки. Укажите основное назначение защитного отключения? | Устранение опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала |
| 5. | Укажите область применения защитного отключения в судовых электроустановках | Электрические сети с любой нейтралью |
| 6. | Для чего в судовых электроустановках используют указатели напряжения | Для проверки наличия напряжения на токоведущих частях |

| 7. | Чем отличается параметрический стабилизатор напряжения от компенсационного? | Стабилизацией за счет особенностей вольт-амперной характеристики |
|-----|---|--|
| 8. | Какие измерительные преобразователи применяются в датчиках крутящего момента? | Тензорезисторные |
| 9. | Какие проводниковые материалы применяются в термопреобразователях сопротивления (термометрах сопротивления)? | Платина |
| 10. | Омические датчики уровня применяются для | Забортной воды |
| 11. | Явление самохода (вращение двигателя при отсутствии напряжения управления) в двухфазных исполнительных двигателях устраняется | Увеличением критического скольжения больше единицы |
| 12. | Коэффициент трансформации линейного поворотного трансформатора равен | 0,565 |
| 13. | Основное влияние на динамическую погрешность датчиков температуры с термометрами сопротивления оказывает | Защитный металлический кожух |
| 14. | К чему приводит заедание якоря электромагнита переменного тока? | К сгоранию обмотки электромагнита |
| 15. | Как включаются резисторы обратной связи в схеме определения среднеарифметической мощности судового генератора? | Подключение очередного генератора к судовой сети приводит к параллельному включению резистора обратной связи |
| 16. | Для чего служит компенсационная обмотка электромашинного усилителя поперечного поля? | Для компенсации продольной составляющей реакции якоря |
| 17. | Какие измерительные преобразователи применяются в датчике положения рейки топливных насосов? | Индуктивные |
| 18. | Изменение электрических схем и конструкции электрооборудования может производиться ответственным персоналом только с разрешения | Судовладельца |
| 19. | Кем должно выполняться техническое обслуживание подшипников скольжения генераторов | Механиком по заведованию |
| 20. | Снятие пломб, вскрытие и ремонт измерительных приборов в судовых условиях | Запрещаются |
| 21. | Почему трехфазные сети переменного тока находят более широкое применение на судах, чем с сети постоянного тока? | 1. Простая конструкция и высокая надежность трехфазных электрических машин 2. Проще осуществлять преобразование напряжения |
| 22. | Что влияет на сопротивление тела человека электрическому току? | 1. Окружающая среда 2. Физиологические факторы 3. Состояние кожного покрова 4. Параметры электрической сети |

| 23. | В каких случаях возникает опасность поражения | 1. При замыкании фазы |
|-----|--|-------------------------------|
| | электрическим током? | электрической машины на |
| | | корпус |
| | | 2. При снижении сопротивления |
| | | изоляции электрической сети |
| 24. | Какие измерительные преобразователи | 1. Магнитоупругие |
| | применяются в датчиках давления в цилиндрах | 2. Тензорезисторные |
| | двс? | 3. Пьезоэлектрические |
| 25. | На каком рисунке изображена судовая трехфазная электрическая сеть? | 2. |

| Оценка/баллы ¹ | Критерии оценки |
|---------------------------|---------------------------------|
| Отлично | 90-100 % правильных ответов |
| Хорошо | 70-89 % правильных ответов |
| Удовлетворительно | 50-69 % правильных ответов |
| Неудовлетворительно | 49% и меньше правильных ответов |

3.3. Критерии и шкала оценивания контрольной работы

Перечень контрольных заданий, рекомендации по выполнению представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) и в электронном курсе в ЭИОС МАУ.

В ФОС включен типовой вариант контрольного задания.

Задание на контрольную работу

Проведём расчёт сечения кабелей и потерь напряжения на участках судовой электрической сети переменного трёхфазного тока, показанной на рисунке 2.

В таблице 3 приведены исходные и расчётные данные отдельных фидеров, питающих приёмники, и фидеров питания РЩ. Для определения суммарного расчётного тока питающего кабеля РЩ даны суммарные потребляемые активные и реактивные мощности, средние значения коэффициента мощности и расчётная мощность РЩ.

Таблица 2

Варианты заданий

| Варианты задании | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | Номинальный | | Номинальный | | Номинальный | | Номинальный | |
| Длина | ток | Длина | ток | Длина | ток | Длина | ток | |
| кабеля, | максимального | кабеля, | максимального | кабеля, | максимального | кабеля, | максимального | |
| M | расцепителя | M | расцепителя | M | расцепителя | M | расцепителя | |
| | автомата, А | | автомата, А | | автомата, А | | автомата, А | |
| 38 | 21 | 42 | 19 | 35 | 22 | 45 | 18 | |
| 32 | 7 | 28 | 5 | 35 | 8 | 25 | 4 | |
| 23 | 7 | 27 | 5 | 20 | 8 | 30 | 4 | |
| 22 | 41 | 18 | 39 | 25 | 42 | 15 | 38 | |
| 13 | 7 | 17 | 5 | 10 | 8 | 20 | 4 | |
| - | 7 | - | 5 | - | 8 | - | 4 | |

_

 $^{^1}$ Шкала оценивания определяется разработчиком ΦOC

Продолжение таблицы 2

Варианты заданий

| 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | Номинальный | | Номинальный | | Номинальный | | Номинальный |
| Длина | ток | Длина | ток | Длина | ток | Длина | ток |
| кабеля, | максимального | кабеля, | максимального | кабеля, | максимального | кабеля, | максимального |
| M | расцепителя | M | расцепителя | M | расцепителя | M | расцепителя |
| | автомата, А | | автомата, А | | автомата, А | | автомата, А |
| 38 | 23 | 42 | 17 | 35 | 21 | 45 | 19 |
| 28 | 9 | 32 | 3 | 25 | 7 | 35 | 5 |
| 23 | 9 | 27 | 3 | 20 | 7 | 30 | 5 |
| 18 | 43 | 22 | 37 | 15 | 41 | 25 | 39 |
| 13 | 9 | 17 | 3 | 10 | 7 | 20 | 5 |
| - | 9 | - | 3 | - | 7 | - | 5 |
| | 9 | | | 11 | | | |
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| | 9 Номинальный | | 10 Номинальный | | 11 Номинальный | | 12 Номинальный |
| Длина | | Длина | T | Длина | | Длина | |
| Длина кабеля, | Номинальный | Длина кабеля, | Номинальный | Длина кабеля, | Номинальный | Длина кабеля, | Номинальный |
| | Номинальный ток | | Номинальный ток | , , | Номинальный ток | | Номинальный ток |
| кабеля, | Номинальный ток максимального | кабеля, | Номинальный ток максимального | кабеля, | Номинальный ток максимального | кабеля, | Номинальный ток максимального |
| кабеля, | Номинальный ток максимального расцепителя | кабеля, | Номинальный ток максимального расцепителя | кабеля, | Номинальный ток максимального расцепителя | кабеля, | Номинальный ток максимального расцепителя |
| кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А |
| кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 22 | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 23 | кабеля, м | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А |
| кабеля, м 43 27 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, A 22 8 | кабеля, м 37 27 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 18 | кабеля, м 42 28 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 23 | кабеля, м 38 32 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 17 3 |
| кабеля, м 43 27 28 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, A 22 8 | кабеля, м 37 27 22 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 18 4 | кабеля, м 42 28 30 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, A 23 9 9 | кабеля, м 38 32 20 | Номинальный ток максимального расцепителя автомата, А 17 3 3 |

Приложение: См. отдельный файл. Таблицу 3. Исходные и расчётные данные отдельных фидеров, питающих приёмники, и фидеров питания РЩ. (пример расчета по 4 варианту).

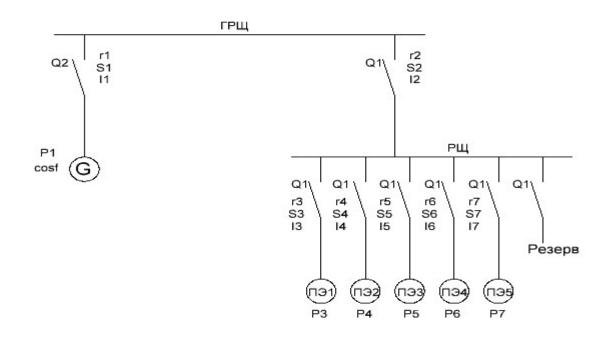


Рис. 1 — Схема судовой электрической сети трёхфазного тока с указанием отдельных участков

Пример расчёта

1. По таблице электрических нагрузок устанавливают режим, в которое приёмники электроэнергии, подключённые к РЩ, имеют наибольшую нагрузку.

Расчётная мощность с учётом коэффициентов одновременности k₀ и запаса k_{зап} (учитывает увеличение нагрузки кабеля за счёт подключения к запасному фидеру приёмнике) составляет

$$P_{\rm p} = P_\Sigma k_{\rm o} k_{\rm 3a\pi} = 26{,}91 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}07 = 25{,}91$$
 где $k_{\rm o} = 0{,}9$, $k_{\rm 3a\pi} = 1{,}07$.

2. По наибольшей потребляемой мощности определяют полный расчётный ток фидеров РЩ по следующей формуле:

$$I_{\rm p} = \frac{P_{\rm p} \cdot 10^3}{\sqrt{3} U_{\rm HOM} cos \varphi} = \frac{25,91 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,83} = 47,44$$

где $U_{\text{ном}} = 380 \text{ B}, \cos \varphi = 0$

3. По суммарному расчётному току выбирают сечение питающего кабеля РЩ S_2 и длину кабеля l₂.

Для подключения фидера к шинам ГРЩ выбран автомат А3324 на ток 100 А с максимальным расцепителем на номинальный ток 60 А с уставкой 420 А.

4. Расчётный ток генератора находится по формуле 2:

$$I_{\text{г.ном}} = \frac{P_{\text{г.ном}} \cdot 10^3}{\sqrt{3} U_{\text{г.ном}} \cos \varphi_{\text{ном}}} = \frac{300 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.83} = 521,70$$
 где $P_{\text{г.ном}} = 300$ кВт, $U_{\text{г.ном}} = 400$ В, $\cos \varphi_{\text{ном}} = 0.8$.

5. По расчётному току по таблице допускаемых нагрузок на кабели с однорядной прокладкой выбирают сечение и жильность кабеля от генератора до ГРЩ S₁.

$$S_1 = 2(3 \times 185) \text{ mm}^2$$

6. Потеря напряжения на участке от ГРЩ до РЩ находится по формуле 15:
$$\Delta U_2 = \frac{\sqrt{3} I_2 l_2 cos \varphi_2 \cdot 100}{\gamma S_2 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 47,44 \cdot 30 \cdot 0,83 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 1,17$$

где $U_{\text{ном}} = 380 \text{ B}.$

7. Потери напряжения на участках сети от РЩ до приёмников находятся по той же формуле:

$$\begin{split} \Delta U_3 &= \frac{\sqrt{3} I_3 l_3 cos \varphi_3 \cdot 100}{\gamma S_3 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 12, 3 \cdot 45 \cdot 0, 89 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 3,25 \\ \Delta U_4 &= \frac{\sqrt{3} I_4 l_4 cos \varphi_4 \cdot 100}{\gamma S_4 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 4, 4 \cdot 25 \cdot 0, 74 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 0,81 \\ \Delta U_5 &= \frac{\sqrt{3} I_5 l_5 cos \varphi_5 \cdot 100}{\gamma S_5 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 1, 25 \cdot 30 \cdot 0, 76 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 0,28 \\ \Delta U_6 &= \frac{\sqrt{3} I_6 l_6 cos \varphi_6 \cdot 100}{\gamma S_6 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 30 \cdot 15 \cdot 0, 85 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 0,95 \\ \Delta U_7 &= \frac{\sqrt{3} I_7 l_7 cos \varphi_7 \cdot 100}{\gamma S_7 U_{\text{HOM}}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 0.8 \cdot 20 \cdot 0, 85 \cdot 100}{46 \cdot 10 \cdot 380} = 0,13 \end{split}$$

8. Суммарные потери напряжения на участках от ГРЩ до приёмников находятся по следующим формулам:

$$\Delta U_{\Pi 1} = \Delta U_2 + \Delta U_3 = 1,17 + 3,25 = 4,42$$

$$\Delta U_{\Pi 2} = \Delta U_2 + \Delta U_4 = 1,17 + 0,81 = 1,98$$

$$\Delta U_{\Pi 3} = \Delta U_2 + \Delta U_5 = 1,17 + 0,28 = 1,45$$

$$\Delta U_{\Pi 4} = \Delta U_2 + \Delta U_6 = 1,17 + 0,95 = 2,12$$

$$\Delta U_{\Pi 5} = \Delta U_2 + \Delta U_7 = 1,17 + 0,13 = 1,31$$

| Оценка/баллы ² | Критерии оценивания | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| | | | | |
| Отлично | Работа выполнена полностью, без ошибок (возможна одна | | | |
| | неточность, описка, не являющаяся следствием непонимания | | | |
| | материала). | | | |
| Хорошо | Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения | | | |
| _ | недостаточны, допущена одна негрубая ошибка или два-три | | | |
| | недочета, не влияющих на правильную последовательность | | | |
| | рассуждений. | | | |
| Удовлетворитель | В работе допущено более одной грубой ошибки или более двух- | | | |
| но | трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными | | | |
| | умениями по проверяемой теме. | | | |
| Неудовлетворител | В работе есть грубые ошибки и недочеты | | | |
| ьно | или | | | |
| | Контрольная работа не выполнена. | | | |

 $^{^2}$ Шкала оценивания определяется разработчиком ΦOC

3.4. Критерии и шкала оценивания расчетно-графической работы

Перечень контрольных заданий, рекомендации по выполнению представлены в методических материалах по освоению дисциплины и в электронном курсе в ЭИОС МАУ. В ФОС включен типовой вариант РГР.

Расчет токов короткого замыкания при параллельной работе генераторов.

Таблица 1

Варианты заданий

| | | | | Daphanib | 1 300,2001111111 | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------|---------|--------|--------|
| Вариант ы | № 1 | № 2 | № 3 | <u>№</u> 4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 |
| D | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| $P_{H \Sigma}$ | кВА | кВА | кВА | кВА | кВА | кВА | кВА | кВА | кВА |
| r _a | 0.0081 | 0.0104 | 0.0110 | 0.0118 | 0.012 | 0.0125 | 0.0128 | 0.013 | 0.0132 |
| x d | 0.309 | 0.315 | 0.218 | 0.321 | 0.224 | 0.128 | 0.33 | 0.232 | 0.334 |
| | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
| r_{Σ} | 0.0011 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0.0012 | 1 | 3 |
| • | 0.00052 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 |
| \mathbf{X}_{Σ} | 1 | 45 | 34 | 11 | 36 | 12 | 0.00033 | 58 | 61 |
| | Пункт 8 | | | | | | | | |
| Cos $\phi_{\scriptscriptstyle H}$ | 0.5 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.7 | 0.72 | 0.78 | 0.62 | 0.8 |
| $E_g^{"}$ | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.72 | 0.88 | 0.95 |

Рис. 1. Принципиальная схема электроэнергетической установки.

Рис.2. Схемы замещения участков электрической сети для расчёта токов КЗ.

В.С. Лейкин Судовые электростанции и сети. Ст. 164

Базисные величины

Базисные мощности

$$P_{H} = 440 \text{ (KBA)}$$

 $P6 = P_{\Sigma H} = 3 \cdot P_{H} = 3 \cdot 440 = 1320 \text{KBA}$

Базисные напряжения

$$U_{\rm f} = U_{\rm H} = 400 \, \rm B$$

Базисный ток

$$I_6 = I_{\text{H}\Sigma} = \frac{P6}{\sqrt{3} \cdot U_6} = \frac{1320 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 1905,26 \text{ A}$$

 $I_{H \Sigma}$ — сумма номинальных токов генератора.

Определение токов КЗ в точке КЗ-1

1. Сопротивления генераторов Г1, Г2 и Г3, выраженных в относительных единицах, а также сопротивления цепи этих генераторов до точки К3, (приведены в табл. 20 ст.163 В.С. Лейкин Судовые электростанции и сети.) и соответственно равны:

$$\begin{split} & \underset{a_{1}}{r_{a_{1}}} = r_{a_{2}} = r_{a_{3}} = 0.0118 \\ & x_{d1} = x_{d2} = x_{d3} = 0.321 \\ & r_{1\Sigma} = r_{2\Sigma} = r_{3\Sigma} = 0.00112 \\ & x_{1\Sigma} = x_{2\Sigma} = x_{3\Sigma} = 0.000511 \end{split}$$

 $r_{a,}$ — активное сопротивление статора генератора.

 x_d — сверхпереходное реактивное сопротивление генератора по продольной оси. r_{Σ} и x_{Σ} — активное и реактивное сопротивления цепи К3.

2. Приведение сопротивление к базисным величинам в отношенных единицах:

$$x_{125} = x_{225} = x_{325} = \frac{x_{12} \cdot P6}{U_6^2} = \frac{0,000511 \cdot 1320 \cdot 10^3}{400^2} = 0,00422$$

$$r_{125} = r_{225} = r_{325} = \frac{r_{12} \cdot P6}{U_6^2} = \frac{0,00112 \cdot 1320 \cdot 10^3}{400^2} = 0,00924$$

$$x''_{d16} = x''_{d26} = x''_{d36} = \frac{x''_{d1} \cdot P6}{P_{r1}} = \frac{0.321 \cdot 1320}{440} = 0,963$$

$$r_{a16} = r_{a26} = r_{a36} = \frac{r_{a1} \cdot P6}{P_{r1}} = \frac{0,0118 \cdot 1320}{440} = 0,035$$

3. Определим полное сопротивление в относительных единицах каждого луча трехлучевой схемы.

$$\bar{z}_{16} = \bar{z}_{26} = \bar{z}_{36} = r_{a16} + jx''_{a16} + r_{126} + jx_{126} = \bar{z}_{36}$$

= 0,035 + j0,963 + 0,0092 + j0,00422 = 0,0446 + j0,967

Формула деления комплексных чисел, заданных в алгебраической форме записи $\bar{C} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} =$

$$\frac{A_1 + jA_2}{B_1 + jB_2} = \frac{(A_1 + jA_2) \cdot (B_1 - jB_2)}{(B_1 + jB_2) \cdot (B_1 - jB_2)} = \frac{(A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2) \cdot j(A_1 \cdot B_1 - A_2 \cdot B_2)}{A^2 + B^2}$$

4. Приведем трехлучевую схему к двухлучевой, так как Э.Д.С, всех параллельно работающих генераторов при расчете токов К3 приняты одинаковыми $E''_1 = E''_2 = E''_3$

$$\bar{z}_{1,2,6} = \frac{(r_{16} + jx_{16})(r_{26} + jx_{26})}{(r_{16} + jx_{16}) + (r_{26} + jx_{26})} = \frac{(0,0446 + j0,967)(0,0446 + j0,967)}{(0,0446 + j0,967) + (0,0446 + j0,967)}$$

$$= \frac{-0,934 + j0,086}{0,089 + j1,934} \cdot \frac{0,089 - j1,934}{0,089 - j1,934} = \frac{0,084 + j1,814}{0,0298} = 2,806 + j60,801$$
5.

Приведем двухлучевую схему к однолучевой

$$\bar{z}_{1,2,6} = \frac{\bar{z}_{1,2,6} \cdot \bar{z}_{3,6}}{\bar{z}_{1,2,6} + \bar{z}_{3,6}} = \frac{(r_{1,2,6} + jx_{1,2,6})(r_{36} + jx_{36})}{(r_{1,2,6} + jx_{1,2,6}) + (r_{36} + jx_{36})}$$

$$= \frac{(2,806 + j60,801)(0,0446 + j0,967)}{(2,806 + j60,801) + (0,0446 + j0,967)}$$

$$= \frac{-58,805 + j170,659}{2,851 + j61,768} \cdot \frac{2,851 - j61,768}{2,851 - j61,768} = \frac{10373,615 + j4118,808}{31006,6991}$$

$$= 0,335 + j0,133$$

отношения

$$\frac{x_{1,2,3}}{r_{1,2,3}} = \frac{0,133}{0,335} = 0,397; \ k_y = 0.86$$

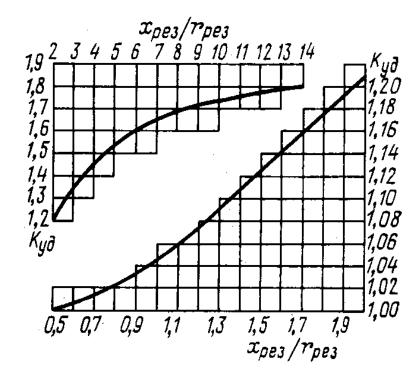


Рис. 3 Кривые изменения ударного коэффициента $k_y=0.82$ рис. 71 В.С. Лейкин Судовые электростанции и сети. Ст.156

6.Определим расчетное сопротивление
$$Z_{\text{расч}}$$
 в относительных единицах
$$Z_{\text{расч}} = Z_{1,2,36} \cdot \frac{P_{\text{H}\Sigma}}{P_6} = \sqrt{(r_{1,2,3})^2 + (x_{1,2,3})^2} \cdot \frac{P_{\text{H}\Sigma}}{P_6} = \sqrt{(0,335)^2 + (0,133)^2} \cdot \frac{1320}{1320} = 0,36$$

По кривым затухания $I_{\rm nt}=f(Z_{\rm Paccu})$ находим кратность величины периодической слагающей тока K3 по отношению к току $I_{H\Sigma}$ в точке K3–1 для t=0c $I''_{\rm nt}=0$,33

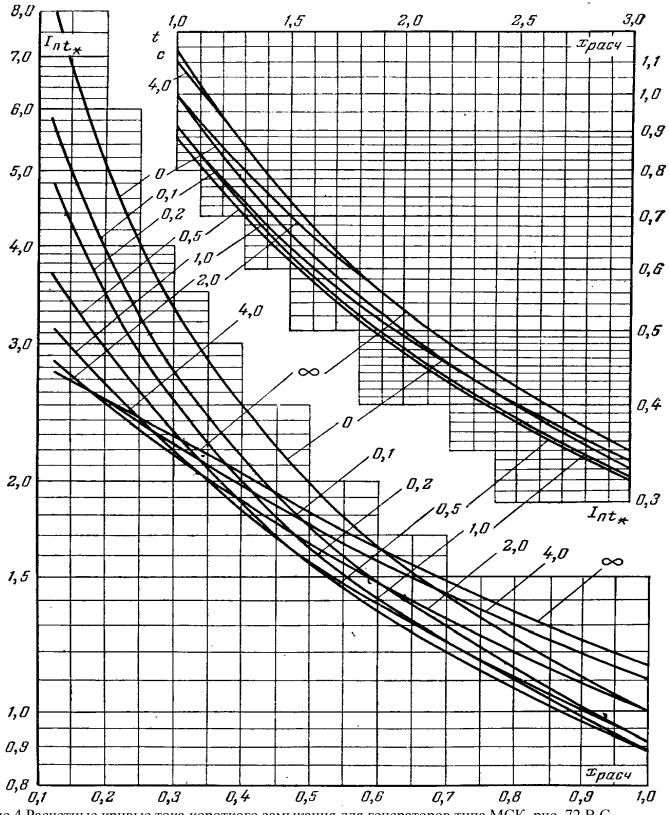


Рис.4 Расчетные кривые тока короткого замыкания для генераторов типа МСК. рис. 72 В.С. Лейкин Судовые электростанции и сети. Ст.164

7. Ударный ток КЗ в точке КЗ – 1 определим в относительных единицах

$$I_{p.\Gamma} = k_y \sqrt{2} I_{nt}^{"} I_{H\Sigma} = 0.82 \cdot 1.41 \cdot 0.33 \cdot 1905,26 = 729,12 \text{ A}$$

8. Определение тока подпитки от асинхронного эквивалентного электродвигателя мощностью 920кВА производится при следующих начальных условиях

$$\cos \varphi = 0.65$$
 $E_g^{"} = 0.85$ $Z_g^{"} = 0.2$

Кратность подпитки равна в относительных единицах

$$I_g^{"} = \frac{E_g^{"}}{z_g^{"}} = \frac{0.85}{0.2} = 4.25$$

Ударный ток подпитки при этом эквивалентного электро двигателя при этом будет равен:

$$I_{p,\mathrm{d}} = \sqrt{2}I_{\mathrm{d}}^{\mathrm{T}}I_{\mathrm{H,d}} \Sigma = 1.41 \cdot 4,25 \cdot 2150,45 = 12925,11 \,\mathrm{A}$$

$$I_{\mathrm{H,d}} = \frac{P_{\mathrm{3,d}}}{\sqrt{3} \cdot U_{n,q} \cdot Cos\phi} = \frac{920 \cdot 10^{3}}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0.65} = 2150,45$$

9. Величина суммарного ударного тока КЗ в точке КЗ – 1 будет

$$I_p = i_{p,\pi} + i_{p,\Gamma} = 12925,11 + 729,12 = 13654,22(A)$$

Определение токов КЗ при КЗ на фидере в точке КЗ – 2

1)Сопротивление цепи генераторов до шин ГРЩ были определены ранее

$$r_{1,2,3 \, 6} = 0,335 \,\mathrm{и} \, x_{1,2,3 \, 6} = 0,133$$

2) Приведём полученные сопротивления к базисным велечинам

$$x_{\text{K.6}} = \frac{x_{\text{K}} \cdot P_6}{U_6^2} = \frac{0.133 \cdot 1320 \cdot 10^3}{400^2} = 0.091$$

$$r_{\text{K.6}} = \frac{r_{\text{K}} \cdot P_6}{U_6^2} = \frac{0.335 \cdot 1320 \cdot 10^3}{400^2} = 0.228$$

3) Полное эквивалентное базисное сопротивление схемы замещения до точки Б составляет.

$$Z_{3.K.6.} = r_{\Sigma} + jx_{1,2,36} + r_{K.6.} + jx_{K.6.} = 0,335 + j0,133 + 0,228 + j0,133$$

= 0,563 + j0,223
$$\frac{x_{3.K.6.}}{r_{3.K.6.}} = \frac{0,563}{0.158} = 0,397$$

4)Расчетное сопротивление схемы замещения

$$Z_{\text{pac4}} = Z_{9.\text{K.6}} \cdot \frac{P_{\Sigma}}{P_{6}} = \sqrt{(r_{9.\text{K.6.}})^{2} + (x_{9.\text{K.6.}})^{2}} \cdot \frac{P_{\Sigma}}{P_{6}} = \sqrt{(0.563)^{2} + (0.223)^{2}} \cdot \frac{1320}{1320} = 0.61$$

Для $z'_{\text{расч}} = 0.61$ кратность периодичнской составляющей тока КЗ для

t = 0 сост. Кратность 1,85 ударный коэф. $k_v = 1.04$

5) Ток в КЗ от генератора в точке КЗ-2

$$i_{p,r} = k_y \sqrt{2} I_n'' I_{H,A,\Sigma}'' = 1,04 \cdot 1.41 \cdot 1,85 \cdot 1905,26 = 5184,1A$$

6) Ток подпитки от асинхронных электродвигателей, замененных одним эквивалентным электродвигателем мощностью 920 кВт, определим при тех же начальных условиях. Кратность тока подпитки по отношению к номинальному току эквивалентного электродвигателя

$$I_{\text{A}}^{"} = \frac{E_{\text{A}}^{"} - \Delta U}{Z_{\text{B}}^{"}} = \frac{0.85 - 0.454}{2} = 1.98$$

Остаточное напряжение на шинах ГРЩ составляет

$$\Delta U = I_{\Pi(t=0)}^{"} \cdot = 1.85\sqrt{(0.228)^2 + (0.091)^2} = 0.454$$

Ударный ток подпитки от асинхронного электродвигателя

$$I_{p,a} = \sqrt{2} I_{H,A,\Sigma}^{"} = 1.41 \cdot 1,98 \cdot 1905,26 = 5334,33 A$$

Суммарный ударный ток в точке КЗ – 2 сост.

$$i_p = i_{p,r} + i_{p,q} = 5184, 1 + 5334, 33 = 10518, 43A$$

Необходимо отметить, что расчёт ударных токов КЗ произведён с учётом нагрева кабелей до 20 градусов (наихудший случай). При пересчёте сопротивлений кабелей с нагревом до 65 градусов ударные токи уменьшаются приблизительно на 18%

| Оценка/баллы ³ | Критерии оценивания |
|---------------------------|--|
| Отлично | Работа выполнена полностью, без ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием непонимания материала). |
| Хорошо | Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны, допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета, не влияющих на правильную последовательность рассуждений. |
| Удовлетворительно | В работе допущено более одной грубой ошибки или более двух-трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. |
| Неудовлетворительно | В работе есть грубые ошибки и недочеты ИЛИ РГР не выполнена. |

3.5Формы текущего контроля успеваемости

| Оценка/баллы ⁴ <i>(пример)</i> | Критерии оценки <i>(пример)</i> |
|--|---|
| Отлично | Полный, развернутый ответ на поставленный вопрос (вопросы). Свободно оперирует понятиями. Глубокое усвоение программного материала, а также последовательные, грамотные ответы. Свободное владение материалом, правильное обоснование принятых решений. |
| Хорошо | Полный, развернутый ответна поставленный вопрос (вопросы). Вответепрослеживается четкаяструктура, логическаяпоследовательность. Усвоение программного материала, грамотное и последовательное его изложение, но допущены несущественные неточности в определениях. |
| Удовлетворительно | Недостаточно развернутый и последовательный ответ на поставленный вопрос (вопросы). Владение знаниями только по основному материалу. Допущены неточности и затруднения с формулировкой пределений. |
| Неудовлетворительно | Неполный ответ, разрозненные знания по темевопроса с существенными ошибками в раскрытии понятий, употреблении терминов. Присутствует нелогичность изложения. Владение материалом частичное, только относительно к заданным вопросам. Отсутствуютвыводы, конкретизация идоказательность изложения. ИЛИ Не получены ответы по базовымвопросам дисциплины. |

3.6. Критерии и шкала оценивания посещаемости занятий

Посещение занятий обучающимися определяется в процентном соотношении

| Баллы ⁵ | Критерии оценки |
|--------------------|-------------------------|
| 10 | посещаемость 75 -100 % |
| 5 | посещаемость 50 - 74 % |
| 0 | посещаемость менее 50 % |

4. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при проведении промежуточной аттестации

4.1 Критерии и шкала оценивания результатов курсового проектирования

Аттестация обучающегося проводится на основании текста курсового проекта и защиты курсового проекта.

Требования к структуре, содержанию и оформлению представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) и в электронном курсе в ЭИОС МАУ.

В ФОС включены примерные темы курсового проекта:

- 1. Расчёт мощности судовых потребителей и выбор источников электроэнергии»
- 2. Разработка схемы судовой сети генерирования и распределения электроэнергии»

| Оценка | Критерии оценки |
|---------------------|--|
| | Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены |
| | результаты обзора различных информационных источников. Структура работы |
| | логически и методически выдержана. Все выводы и предложения убедительно |
| Отлично | аргументированы. Оформление курсового проекта полностью отвечает |
| Отлично | требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите проекта |
| | обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, |
| | демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен |
| | аргументировать собственные утверждения и выводы. |
| | Содержание работы полностью соответствует заданию. Представлены |
| | результаты обзора различных информационных источников. Структура работы |
| | логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений |
| | аргументировано. Оформление работы отвечает требованиям, изложенным в |
| Хорошо | методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в |
| Хорошо | использовании терминов, в построенных диаграммах, схемах и т.п. При защите |
| | работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов |
| | преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но |
| | не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При |
| | наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе. |
| | Содержание работы частично не соответствует заданию. Результаты обзора |
| | информационных источников представлены недостаточно полно. Есть |
| | нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и |
| | предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных |
| | отклонений от требований в оформлении работы. Оформление работы |
| Удовлетворительно | соответствует требованиям. Имеются одна-две существенных ошибки в |
| c councilion pulled | использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много |
| | грамматических и/или стилистических ошибок. При защите работы |
| | обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы |
| | преподавателя, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в |
| | большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные |
| | утверждения и выводы. |
| | Содержание работы в целом не соответствует заданию. Имеются более двух |
| | существенных отклонений от требований в оформлении работы. Большое |
| | количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и |
| Неудовлетворительно | стилистических ошибок и др. При защите курсового проекта обучающийся |
| | демонстрирует слабое понимание программного материала. |
| | ИЛИ |
| | Курсовой проект не представлен преподавателю в указанные сроки. |

<u>Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины с зачетом с оценкой</u>

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине (модулю), то он считается аттестованным с оценкой согласно шкале баллов для определения итоговой оценки:

| Оценка | Баллы | Критерии оценивания |
|---------------------|----------|---|
| Отлично | 91 - 100 | Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону |
| Хорошо | 81 - 90 | Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону |
| Удовлетворительно | 60 - 80 | Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону |
| Неудовлетворительно | менее 60 | Зачетное количество согласно установленному диапазону баллов не набрано |

<u>Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины (модуля) с экзаменом</u>

Для дисциплин (модулей), заканчивающихся экзаменом, результат промежуточной аттестации складывается из баллов, набранных в ходе текущего контроля и при проведении экзамена:

В ФОС включен список вопросов и заданий к экзамену и типовой вариант экзаменационного билета:

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине САЭЭС для ЭСЭО

очная ф.о., курс 4й, семестр 8й заочная ф.о., курс 5й, семестр 10й

- 1. Определение СЭЭС. Основные элементы СЭЭС. Классификация СЭЭС.
- 2. Род тока, величины напряжения и частоты СЭЭС.
- 3. Надёжность, живучесть, безопасность и эффективность СЭЭС.
- 4. Требования к функциональным схемам СЭЭС.
- 5. Генераторные агрегаты: дизель-генераторы, турбо-, газо-, вало-генераторы, утилизационные турбо-генераторы и аварийные дизель-генераторы.
 - 6. Электрические аккумуляторы и их эксплуатация (кислотные).
 - 6А. Электрические аккумуляторы и их эксплуатация (щелочные).
 - 7. Преобразователи электрической энергии. Источники бесперебойного питания.
- 8. Электроснабжение судна от береговых электрических сетей. Надёжность, электробезопасность и пожаробезопасность судовых электрических сетей. Контроль изоляции судовых электрических сетей.
 - 9. Требования к системам автоматического регулирования напряжения.
- 10 Системы автоматического регулирования напряжения с токовым, и фазовым компаундированием.
 - 11. Условия, обеспечивающие начальное самовозбуждение синхронного генератора
 - 12. Методы обеспечения начального самовозбуждения синхронного генератора.
- 13. Системы автоматического регулирования напряжения, действующие по отклонению напряжения.
 - 14. Комбинированные системы автоматического регулирования напряжения
 - 15. Автоматические регуляторы напряжения бесщёточных генераторов.
 - 16. Электрораспределительные щиты, их виды и комплектация.
 - 17. Электромагнитная система электрических аппаратов.
 - 18. Контактная система электрических аппаратов

- 19. Дугогасительная система электрических аппаратов.
- 20.Плавкие предохранители.
- 21. Автоматические выключатели
- 22. Реле защиты генераторов
- 23. Виды схем распределения электрической энергии на судне
- 24. Судовые кабели, провода и шинопроводы.
- 25. Расчёт судовых электрических сетей. Порядок расчёта.
- 26. Электроснабжение ответственных приёмников электроэнергии на судне
- 27. Преимущества и недостатки параллельной работы генераторов на СЭЭС
- 28. Включение генератора на параллельную работу
- 29.Способы синхронизации СГ.
- 30. Автоматическая точная синхронизация.
- 31. Автоматическая точная синхронизация на примере устройства УСГ-1П.
- 32. Автоматическая точная синхронизация на примере устройства БСГ.
- 33. Распределение активной нагрузки при параллельной работе СГ.
- 34. Распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ
- 35. Автоматическое регулирование активной нагрузки и частоты при параллельной работе СГ на примере устройства УРЧН.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине САЭЭС для ЭСЭО

Очная ф. о. 5й курс, 9й семестр заочная ф.о., курс 6й, семестр11й.

- 1. Автоматическое регулирование активной нагрузки и частоты при параллельной работе СГ на примере устройства LSU-114DG фирмы DEIF.
- 2. Автоматическое распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ за счёт уравнительных соединений
- 3.Автоматическое распределение нагрузки при параллельной работе СГ за счёт статизма внешних характеристик.
- 4. Автоматическое распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ за счёт мостовых и дифференциальных схем.
 - 5. Причины и виды и последствия КЗ в САЭЭС
 - 6. Токи КЗ СГ.
 - 7. Ток подпитки от асинхронных двигателей при КЗ в САЭЭС
 - 8. Токи КЗ генератора и двигателя постоянного тока.
 - 9. Методика расчёта токов КЗ. Общие положения.
 - 10. Электродинамическое действие токов КЗ на элементы САЭЭС
 - 11. Термическое действие токов КЗ
 - 12. Процессы в САЭЭС переменного тока при внезапном изменении нагрузки
- 13. Определение провала напряжения генераторов постоянного тока при внезапном изменении нагрузки.
- 14. Назначение, структура и основные требования, предъявляемые к защите САЭЭС.
 - 15. Виды и параметры переходных процессов
 - 16. Защита генераторов.
 - 17. Защита СГ от внутренних повреждений
 - 18. Защита преобразователей электроэнергии.
 - 19. Ззащита электрических сетей и приёмников
 - 20. Статическая устойчивость параллельной работы СГ.
 - 21. Динамическая устойчивость параллельной работы СГ.
- 22. Мероприятия по повышению динамической устойчивости САЭЭС. Колебания мощности при параллельной работе генераторных агрегатов.

- 23. Устойчивость работы асинхронных двигателей.
- 24. Принципы построения систем автоматического управления судовых электростанций.
- 25. Система автоматического управления и защиты приводных двигателей дизельгенераторов.
- 26. Система автоматического управления и защиты судовых синхронных генераторов
 - 27. Режим выхода САЭЭС из обесточенного состояния.
 - 28. Особенности функционирования САЭЭС в маневровом режиме работы судна. Симметричное и асимметричное распределение нагрузки между ДГ. Пуск мощных приёмников электроэнергии с постоянной и переменной нагрузкой

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ФГАОУ ВО «МАУ» МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра «Электрооборудование судов»

Наименование структурного подразделения

26.05.07 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" Специальность

ЭКЗАМЕНАШИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по учебной дисциплине:

Б1.О.23 «Судовые автоматизированные электроэнергетические системы»

- 1. Определение СЭЭС. Основные элементы СЭЭС. Классификация СЭЭС.
- 2. Распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ
- 3. Электромагнитная система электрических аппаратов.

Зав. кафедрой_______А.Б. Власов

Экзаменационный билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ЭОС 16 февраля 2022 года протокол № 3

| Оценка | Критерии оценки ответа на экзамене |
|---------------------|--|
| Отлично | Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса. Владеет специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в предметной области, использует при ответе ссылки на материал специализированных источников, в том числе на Интернет-ресурсы. |
| Хорошо | Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет специальной терминологией на достаточном уровне; могут возникнуть затруднения при ответе на уточняющие вопросы по рассматриваемой теме; в целом демонстрирует общую эрудицию в предметной области. |
| Удовлетворительно | Обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, плохо владеет специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, недостаточно ориентируется в источниках специализированных знаний. |
| Неудовлетворительно | Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, не владеет специальной терминологией, не ориентируется в источниках специализированных знаний. Нет ответа на поставленный вопрос. |

Оценка, полученная на экзамене, переводится в баллы («5» - 20 баллов, «4» - 15 баллов, «3» - 10 баллов) и суммируется с баллами, набранными в ходе текущего контроля.

| Итоговая оценка по дисциплине (модулю) Суммарные баллы по дисциплине (модулю), в том числе 6 | | Критерии оценивания |
|---|----------|---|
| Отлично | 91 - 100 | Выполнены все контрольные точки текущего контроля на высоком уровне. Экзамен сдан |
| Хорошо | 81-90 | Выполнены все контрольные точки текущего контроля. Экзамен сдан |
| Удовлетворительно 70-80 | | Контрольные точки выполнены в неполном объеме. Экзамен сдан |
| Неудовлетворительно 69 и менее | | Контрольные точки не выполнены или не сдан экзамен |

5. <u>Задания диагностической работы</u> для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) в рамках внутренней независимой оценки качества образования

ФОС содержит задания для оценивания знаний, умений и навыков, демонстрирующих уровень сформированности компетенций и индикаторов их достижения в процессе освоения дисциплины (модуля).

Комплект заданий разработан таким образом, чтобы осуществить процедуру оценки каждой компетенции, формируемых дисциплиной (модулем), у обучающегосяв письменной форме.

Содержание комплекта заданий включает: тестовые задания.

Комплект заданий диагностической работы

| Код и | Код и наименование компетенции ОПК-2 . Способен применять естественнонаучные и | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| общеи | общеинженерные знания, аналитические методы в профессиональной деятельности | | | | |
| 1 | 1. Какие требования предъявляемые к защите САЭЭС: | | | | |
| | 1.полнота защищённости, 2.избирательность, 3.быстродействие, | | | | |
| | 4. чувствительность, 5. устойчивость к электродинамическому действию тока, | | | | |
| | 6. устойчивость к термическому действию тока, 7. восстанавливаемость. А: все | | | | |
| | 7; E :2-5; B : 1-5; Γ :1-6. | | | | |
| 2 | 2. Свинцово-кислотные аккумуляторы можно разряжать: 1.до плотности | | | | |
| | электролита 1,17-1,15 г/см ² и напряжения 1,8-1,45 В.; 2.до плотности | | | | |
| | электролита 1,17-1,25 г/см ² и напряжения 1,8-1,75 В.; 3.до плотности | | | | |
| | электролита 1,10-1,15 г/см ² и напряжения 1,4-1,45 В.; 4.до плотности | | | | |
| | электролита 1,14-1,15 г/см ² и напряжения 1,4-1,65 В. | | | | |
| | A :4; B :2; B :3; Γ: □□ | | | | |
| 3 | 3. Наилучшими свойствами с точки зрения значений и продолжительности | | | | |
| | провалов напряжения наилучшими свойствами обладают генераторы: | | | | |
| | 1. параллельного возбуждения, 2. генераторы с независимым возбуждением, 3. | | | | |
| | генераторы смешанного возбуждения с АРН, 4. асинхронные генераторы. А: 1; Б: | | | | |
| | 2; B : 3; Γ: 4. | | | | |

23

| 4 | 4. В ГРЩ единых высоковольтных судовых электроэнергетических систем |
|-------|---|
| | применяются автоматические выключатели: 1. масляные, 2.вакуумные, |
| | 3.воздушные, 4.элегазовые. |
| | A : 3; B : 4; B : 1; Γ : 2,4. |
| 5 | 5. Частота напряжения в сети зависит от:1. мощности приводного двигателя |
| | генераторного агрегата, 2. от количества потребителей, 3. качества системы |
| | возбуждения генератора, 4. от частоты вращения генераторного агрегата |
| | A : 3; B : 4; B : 1; Γ : 1-3. |
| 6 | 6. Причины колебаний мощности при параллельной работе генераторных |
| | агрегатов: |
| | 1. периодическое изменение вращающего момента приводных двигателей ГА ГА, 2. автоколебания в системе регулирования частоты вращения приводных |
| | двигателей генераторов, 3.автоколебания в системе регулирования возбуждения, |
| | 4. механическая инерция агрегатов. А :1,3; Б :2,4; В : 4; Г : <i>1,2,3</i> . |
| 7 | 7.Для подключения на параллельную работу синхронных генераторов судовой |
| , | электростанции необходимо обеспечить: 1. Равенство напряжений подключаемого |
| | и работающего генераторов, 2. Близкое совпадение частот, 3. Близкое совпадение |
| | фаз ЭДС, 4. Равенство коэффициентов мощности. |
| | A :2-4; B : 2-3; B :1,2; Γ:1-3. |
| 8 | 8. К нормальным переходным режимам САЭЭС относятся: 1. пуск АД, |
| | 2. переключение АД, 3. включение трансформатора, 4.синхронизация генераторов, |
| | 6. режимы самозапуска АД после отключения к.з. в СЭЭС, 6.ресинхронизация |
| | генераторов после отключения к. з. |
| | A : 1-3 ; B : 2-6 ; B : 1-6 ; Γ : 4-6 |
| 9 | 9. Дифференциальная защита предназначена для: |
| | 1. гашения поля генератора, 2. от защиты перехода генератора в двигательный |
| | режим, |
| | 3.для защиты трансформаторов, 4.защиты генераторов от к. з. в обмотках статора. |
| 10 | A : 4; B : 2; B : 1; Γ : 3. |
| 10 | 10 Режимы работы нейтрали трёхфазных судовых ЭЭС: 1.изолированная нейтраль, 2.глухозаземлённая нейтраль, 3.скомпенсированная |
| | нейтраль, 4. короткозамкнутая нейтраль. |
| | A: 1,4; B : Λ: 1,2, |
| Код и | и наименование компетенции ОПК-4. Способен адаптироваться к изменяющимся |
| | виям судовой деятельности, устанавливая приоритеты для достижения цели с учётом |
| - | ничения времени |
| 1 | 1. Для подключения на параллельную работу синхронных генераторов судовой |
| | электростанции необходимо обеспечить: 1. Равенство напряжений подключаемого |
| | и работающего генераторов, 2. Близкое совпадение частот, 3. Близкое совпадение |
| | фаз ЭДС, |
| | 4. Равенство коэффициентов мощности. |
| | A :2-4; B : 2-3; B :1,2; Γ:1-3. |
| 2 | 2. К нормальным переходным режимам ЭЭС относятся: 1. пуск АД, |
| | 2. переключение АД, 3. включение трансформатора, 4.синхронизация генераторов, |
| | 5. режимы самозапуска АД после отключения к.з. в СЭЭС, 6.ресинхронизация |
| | генераторов после отключения к. 3. |
| 2 | A : 1-3; B : 2-6; B : 1-6; Γ: 4-6 |
| 3 | 3. Какие виды синхронизации генераторов применяют в судовых электростанциях: |
| | 1. Точная синхронизация, 2. Грубая синхронизация, 3. Прямая синхронизация, |
| 4 | 4. Самосинхронизация. 4. В цепях постоянного тока применяют приборы: |
| 4 | 4. В ценях постоянного тока применяют приооры. 1. Индукционной системы , 2. Магнитоэлектрической системы , 3. Электромагнитной |
| | , y,, |

| | системы ,4. ферродинамической системы. |
|----|---|
| | A : 1 ; B : 2 ; B : 4 ; Γ: 3 |
| 5 | 5. Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных |
| | агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)? |
| | Ответы: |
| | Защита от обратной мощности |
| | Защита от перегрузки |
| | Защита от токов короткого замыкания |
| | Защита от понижения напряжения |
| | Защита от внутренних повреждений |
| - | Защита от повышения частоты |
| 6 | 6: Категория технического состояния электрооборудования по температуре нагрева оценивается на основании сравнения измеренного значения температуры Тиз и |
| | превышения температуры П над температурой окружающей среды с допустимыми |
| | значениями температуры Тдоп и допустимым превышением температуры □Тдоп. |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по температуры в гдоп. |
| | оценивается как «хорошее», если |
| | Ответы: |
| | T из $< T$ доп; $\Box T < \Box T$ доп |
| | T из $<$ T доп; \Box $T > \Box$ T доп |
| | Тиз > Тдоп |
| | |
| 7 | 7. Какое из этих условий синхронизации генераторных агрегатов проверяют, |
| | используя синхроноскоп? |
| | Ответы: |
| | Разность частот генератора и сети |
| | Отсутствие сдвига по фазе одноименных напряжений генератора и сети |
| | Разность напряжений генератора и сети |
| | Одинаковость порядка следования фаз |
| | Commune soeme nopsiena esteconismismi quis |
| 8 | 8. Электрооборудование судна должно сохранять работоспособность при длительных |
| O | отклонениях частоты и напряжения от номинального значения. Укажите |
| | соответствующие нормы на длительно допустимые отклонения напряжения в сети от |
| | номинального значения |
| | Ответы: |
| | <u>110% : +6%</u> |
| | 25% : +5% |
| | 32,5%: +2,5% |
| | 410%: +10% |
| | |
| 9 | 9. В судовых электроэнергетических установках наряду с защитами от перегрузки, от |
| | токов короткого замыкания и др. применяют защиту от обрыва фазы. Укажите фидер, где |
| | наиболее вероятно применение защиты от обрыва фазы |
| | Ответы: |
| | Фидер питания с берега |
| | Фидер генератора |
| | Фидер рулевого электропривода |
| | Фидер между главным и аварийным распределительными щитами Фидер брашпиля |
| | Фидер орашниля Фидер пожарного насоса |
| | Фидер пожарного насоса Фидер трансформатора |
| | |
| 10 | 10. Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению |
| | тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) <i>Ін</i> оценивается на |
| | основании сравнения с его номинальным <i>Іном</i> или заданным <i>Із</i> значениями с учетом |
| | величины и продолжительности перегрузки по току. |

| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) |
|-------|---|
| | оценивается как «удовлетворительное», если |
| | Ответы: |
| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_3$, но значение и продолжительность перегрузки по току не превышают |
| | допустимых значений |
| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_3$, а значение и (или) продолжительность перегрузки превышают |
| | допустимые значения |
| 74 \ | $IH \le I$ ном или $IH \le I$ з |
| | наименование компетенции ПК-1. Способен осуществлять безопасное техническое |
| | зование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт судового |
| | ооборудования и средств автоматики в соответствии с международными и |
| нацио | нальными требованиями |
| 1 | Выражение $I = U/R$ соответствует |
| | A : второму закону Кирхгофа; $\vec{\mathbf{b}}$: закону Ома; \mathbf{B} : закону Джоуля-Ленца; |
| | Г: первому закону Кирхгофа. |
| | Ответ: Б |
| | Olber. B |
| 2 | Volumerating and the transport $i(t)=1$ $\frac{1}{41}\sin(214t)$ $\frac{1}{12}\sin(214t)$ |
| 2 | Комплексная амплитуда тока $i(t)=1$, $41\sin(314t-\Box/2)$ составляет |
| | A : $I_{\rm m}$ =1,41e ^{-j□/2} A; Б : $I_{\rm m}$ =1,41e ^{j□/2} A; B : $I_{\rm m}$ =1e ^{-j□/2} A; Γ: $I_{\rm m}$ =1,41e ^{j□/2} A |
| | Ответ: А |
| | |
| 3 | Величина начальной фазы синусоидального тока i(t) составляет |
| | А: $\Box/2$ рад; Б : 0 рад; В : $-\Box/4$ рад; Γ : $+\Box/4$ рад. Учесть, что $i(-T/8) = 0 = 0.8\sin(-\Box T/8 + x)$, откуда $x = \Box T/8 = 2\Box T/8T = \Box/4$ Ответ: Γ |
| 4 | Под действующим значением тока I в цепи синусоидального тока |
| | понимается, |
| | A: среднеквадратичная величина мгновенного тока i , вычисленная за один |
| | период: |
| | \mathbf{E} : среднее значение мгновенного тока i , вычисленное за один период; |
| | В: максимальное значение мгновенного тока; |
| | Г: минимальное значение мгновенного тока. |
| | Ответ: А |
| | |
| 5 | Векторная диаграмма параллельной схемы замещения реального |
| | конденсатора, представленная на рисунке, имеет вид |
| | \dot{v}_{C} \dot{I}_{C} |
| | $-\parallel \frac{1}{r} \uparrow$ |
| | |
| | $oxed{ar{i}_R \dot{v}_R}$ |
| | |
| | $\dot{v}_{\mathcal{C}}$ |

| | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|----|--|
| | Ответ: Г. |
| 6 | Векторная диаграмма параллельной схемы замещения реального конденсатора, представленная на рисунке, имеет вид $\dot{v}_{C} \dot{i}_{C}$ $\dot{v}_{C} \dot{i}_{C}$ $\dot{v}_{C} \dot{v}_{C}$ |
| | Ответ: Г. |
| 7 | Последовательно соединены R , L , C . При каком условии векторная диаграмма имеет вид, представленный на рисунке? |
| 8 | Магнитная индукция B , напряженность магнитного поля H и магнитный поток Φ являются основными величинами, используемыми при описании A : электрической цепи; B : теплового поля; B : магнитного поля; Γ : электростатического поля. Ответ: B |
| 9 | Величина относительной магнитной проницаемости ферромагнитных материалов A : $\Box_r = 1$; B : $\Box_r > 1$; B : $\Box_r = 0$; Γ : $\Box_r < 1$. Ответ: Б |
| 10 | Трансформатор — это статическое электромагнитное устройство, имеющее два или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное А: для повышения мощности, передаваемой от источника электрической энергии к приемнику посредством электромагнитной индукции; Б: для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока; В: для понижения мощности передаваемой от источника электрической энергии к приемнику посредством электромагнитной индукции; Г: для снижения искажений формы входного сигнала, передаваемого от источника электрической энергии к приемнику. Ответ: Б |

| исполі | Код и наименование компетенции ПК-2. Способен осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт электрического и электронного оборудования в соответствии с международными и национальными | |
|--------|--|--|
| 1 | Какой способ используется на практике для перевода триодного тиристора из закрытого состояния в открытое? А: повышение анодного напряжения; Б: изменение полярности напряжения на управляющем электроде; В: подача напряжения на управляющий электрод; Г: изменение полярности анодного напряжения. Ответ: В | |
| 2 | На рисунке изображена схема выпрямителя A $VD1$ B $VD2$ B A : двухполупериодного мостового; B : двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора; B : однополупериодного; Γ : трехфазного однополупериодного. Ответ: A | |
| 3 | Что называется коэффициентом пульсаций выпрямленного напряжения? А: отношение среднего значения выпрямленного напряжения к его действующему значению; Б: отношение амплитуды основной (первой) гармоники выпрямленного напряжения к его среднему значению; В: отношение максимально допустимого обратного напряжения диода к амплитуде выпрямленного напряжения. Г: отношение среднего значения выпрямленного напряжения к действующему значению ЭДС (напряжения) вторичной обмотки трансформатора. Ответ: Б | |
| 4 | Какой из усилительных каскадов на полевом или биполярном транзисторе обладает существенно большим входным сопротивлением? А: каскад на полевом транзисторе; Б: каскад на биполярном транзисторе; В: входные сопротивления одинаковы; Г: зависит от схемы включения транзистора. Ответ: А | |
| 5 | Вольтметры, установленные на ГРЩ, показывают?. Линейное напряжение | |
| 6 | С помощью какого выражения можно определить величину активной мощности в трехфазной судовой сети, используя показания электроизмерительных приборов (амперметра и вольтметра), установленных на ГРЩ? $P = \sqrt{3}UI$ | |
| 7 | Можно ли приемники электроэнергии, рассчитанные на питание однофазным напряжением 220 В, подключать к двухфазной сети с линейным напряжением 220 В? Можно ли приемники электроэнергии, рассчитанные на питание однофазным напряжением 220 В, подключать к двухфазной сети с линейным напряжением 220 В? Да | |

| 8 | Как измениться мощность асинхронного электродвигателя переменного тока, если |
|-------|--|
| | произвести переключение способа соединения обмоток с треугольника на звезду? |
| | Уменьшиться в 3 раза |
| 9 | В чем особенность светового потока, создаваемого люминесцентными лампами |
| | низкого давления? Мерцают с частотой в 2 раза большей частоты тока в сети |
| 10 | Как изменяется сопротивление тела человека при увеличении времени |
| 10 | прикосновения с токоведущим элементом? Уменьшается |
| Value | |
| | наименование компетенции ПК-8. Способен осуществлять безопасное техническое |
| | ьзование, техническое обслуживание, диагностирование и ремонт систем |
| | пения и безопасности бытового оборудования в соответствии с международными и |
| | нальными требованиями |
| 1 | Принцип действия трансформатора основан на |
| | А: принципе Ленца; Б: законе Джоуля-Ленца; B: законе электромагнитной |
| | силы; |
| | Г: законе электромагнитной индукции. |
| | Ответ: Г |
| 2 | C |
| 2 | Сердечник трансформатора служит для |
| | А: усиления механической прочности; Б: для пропускания электрического |
| | тока; В: для увеличения вихревых токов; Г: для обеспечения магнитной связи между обмотками. |
| | Ответ: Г |
| | Olbel. I |
| 3 | Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр? |
| 3 | А: амперметр последовательно с нагрузкой; вольтметр – параллельно |
| | нагрузке; |
| | Б: амперметр и вольтметр – параллельно нагрузке; В: амперметр и вольтметр |
| | амперметр и вольтметр — параллельно нагрузке, в. амперметр и вольтметр последовательно с нагрузкой; Г: вольтметр последовательно с нагрузкой; |
| | |
| | амперметр – параллельно нагрузке Ответ: A |
| | Olbel. A |
| 4 | Напряжение между выводами А и N называется: |
| 7 | папряжение между выводами и и пользывается. |
| | A Z |
| | B |
| | <i>B</i> |
| | |
| | 3 3 3 |
| | , and the state of |
| | А: среднеквадратичным напряжением; Б: фазным |
| | напряжением; В: средним напряжением; Г: линейным напряжением. |
| | Ответ: Б |
| 5 | Приведенной ректорной диаграмма соотретствует симметриннея негруске: |
| 5 | Приведенной векторной диаграмме соответствует симметричная нагрузка: |
| | \underline{U}_{\bullet} |
| | |
| | /La |
| | $I_N = 0$ |
| | A. A. |
| | \underline{U}_{b} |
| 1 | A : активно-индуктивная; Б : емкостная; B : активная; Γ : активно-емкостная |

| | Ответ: А |
|----|---|
| 6 | Главным преимуществом двигателей постоянного тока является А: очень высокая надежность; Б: широкие пределы регулирования скорости и большой пусковой момент; B : простота конструкции; Г: дешевизна. Ответ: Б |
| 7 | Нормальному режиму асинхронного двигателя соответствует точка механической характеристики |
| 8 | Что входит в состав электропривода? А: Электродвигатель и рабочий механизм; Б: Электродвигатель, рабочий механизм и управляющее устройство; В: Преобразующее устройство, электродвигатель, редуктор, управляющее устройство и рабочий механизм; Г: Электродвигатель, редуктор, управляющее устройство и рабочий механизм. Ответ: В |
| 9 | Согласно первому закону коммутации при переходном процессе в электрической цепи не может измениться скачком А: напряжение на емкостном элементе; Б: ток в емкостном элементе; B: ток в индуктивном элементе. Ответ: B |
| 10 | Режиму работы закрытого тиристора соответствует участок его вольтамперной характеристики $R_{\text{отр}}$ $U_{\text{п}}$ $I_{\text{А}}$ $I_{\text{A}3}$ $I_{\text{A}3}$ I_{Mann} |

| Код и г | Код и наименование компетенции ПК-9 Способен устанавливать причины отказов | |
|--|---|--|
| судового и берегового электрооборудования и средств автоматики, определять и | | |
| | ствлять мероприятия по их предотвращению | |
| 1 | 1. Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению | |
| | тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Ін оценивается на | |
| | основании сравнения с его номинальным <i>Іном</i> или заданным <i>Із</i> значениями с учетом | |
| | величины и продолжительности перегрузки по току. | |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) | |
| | оценивается как «удовлетворительное», если | |
| | Ответы: | |
| | Ін > Іном или Ін > Із, но значение и продолжительность перегрузки по току не | |
| | превышают допустимых значений | |
| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_3$, а значение и (или) продолжительность перегрузки превышают | |
| | допустимые значения | |
| | $IH \leq I$ ном или $IH \leq I$ з | |
| 2 | 2. Категория технического состояния электрооборудования по измеренному значению | |
| | тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Ін оценивается на | |
| | основании сравнения с его номинальным Іном или заданным Із значениями с учетом | |
| | величины и продолжительности перегрузки по току. | |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) | |
| | оценивается как «неудовлетворительное», если | |
| | Ответы: | |
| | $I_{\rm H} > I_{ m HOM}$ или $I_{ m H} > I_{ m 3}$, а значения и (или)продолжительность перегрузки превышают | |
| | допустимые значения | |
| | Iн > Іном или Ін > Із, но значение и продолжительность перегрузки по току не превышают | |
| | допустимых значений | |
| 3 | Iн ≤ Iном или Iн ≤ Iз 3. Van Ormanauri, проруку мара по подрежения мара по по подрежения мара по подрежения мара по | |
| 3 | 3. Как Определить правильность чередования фаз подключаемого кабеля питания «с берега». | |
| | Ответы: По показаниям щитового вольтметра; | |
| | Замерить мегаоммнтром. | |
| | По синхроноскопу. | |
| | По фазоуказателю на ГРЩ | |
| 4 | 4. Можно ли использовать вместо указателей напряжения «контрольную лампу»? | |
| ' | wind the state of | |
| | Ответы: | |
| | Нет | |
| | Можно в сетях с напряжением до 400 В | |
| | Можно в сетях с напряжением до 400 В | |
| 5 | • | |
| 3 | Вопрос: Что называется защитным занулением? | |
| | Ответы: | |
| | Электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с заземленной | |
| | нейтралью | |
| | Электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей | |
| | Электрическое соединение металлических токоведущих частей с заземленной | |
| | нейтралью | |
| 6 | 5 Укажите область применения защитного отключения | |
| | Ответы: | |
| | Электрические сети с любой нейтралью | |
| | Электрические сети с изолированной нейтралью | |
| | Электрические сети с заземленной нейтралью | |
| 7 | 6 Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих генераторных | |
| | агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)? | |
| | Ответы: | |
| L | VIDUIDI. | |

| | Защита от обратной мощности |
|----|--|
| | Защита от перегрузки |
| | Защита от токов короткого замыкания |
| | Защита от понижения напряжения |
| | Защита от внутренних повреждений |
| | Защита от повышения частоты |
| 8 | 7 Как часто требуют производить запуск аварийного генераторного агрегата с |
| | обесточиванием главного распределительного щита и приемом нагрузки? |
| | Ответы: |
| | <u>1 раз в 6 месяцев</u> |
| | 1 раз в год |
| | 1 раз в месяц |
| | 1 раз в 7 - 10 дней |
| 9 | 8 При параллельной работе первый генераторный агрегат работает с |
| | коэффициентом мощности 0,9, а второй - 0,8. Какой из генераторных агрегатов |
| | расходует больше топлива, если полный ток нагрузки у генераторов одинаковый? |
| | Категории: Вахтенный механик |
| | Тип вопроса: Выбор одного ответа (переключатель) |
| | Ответы: |
| | Γ енератор 1 |
| | Генератор 2 |
| 10 | 9. В процессе разряда полностью зараженной аккумуляторной батареи 10 КН 45 |
| | батарея разряжаясь током 5,5 А и через 5 часов напряжение ее снизилось до |
| | конечной допустимой величины. |
| | Какое решение должно быть принято? |
| | Ответы: |
| | Следует заменить батарею |
| | Необходимо долить электролит |
| | Следует продолжить разряд батареи |
| | Следует продолжить разряд остарей Следует зарядить батарею |
| | Следует сделать перерыв и продолжить разряд батареи |
| | Следует еделать перерыв и продолжить разряд оатареи |
| | наименование компетенции ПК-12. Способен осуществлять разработку, оформление |
| | ние эксплуатационной документации |
| 1 | Вопрос: Категория технического состояния электрооборудования по измеренному |
| | значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Ін |
| | оценивается на основании сравнения с его номинальным <i>Іном</i> или заданным <i>Із</i> |
| | значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) |
| | оценивается как «удовлетворительное», если |
| | Ответы: |
| | Iн > Іном или Ін > Із, но значение и продолжительность перегрузки по току не превышают допустимых значений |
| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_3$, а значение и (или) продолжительность перегрузки превышают |
| | допустимые значения |
| | $IH \leq I$ Ном или $IH \leq I$ З |
| 2 | 2.Вопрос: Категория технического состояния электрооборудования по измеренному |
| ~ | значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Ін |
| | оценивается на основании сравнения с его номинальным Іном или заданным Із |
| | значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) |
| | оценивается как «неудовлетворительное», если |
| 1 | Ответы: |

| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_{3}$, а значения и (или)продолжительность перегрузки превышают |
|---|---|
| | допустимые значения |
| | Iн > Іном или Ін > Із, но значение и продолжительность перегрузки по току не превышают |
| | допустимых значений $Ih \leq Ihom$ или $Ih \leq Is$ |
| 3 | Вопрос: Как Определить правильность чередования фаз подключаемого кабеля питания |
| 3 | же берега». |
| | Ответы: По показаниям щитового вольтметра; |
| | Замерить мегаоммнтром. |
| | По синхроноскопу. |
| | По фазоуказателю на ГРЩ |
| 4 | Вопрос: Можно ли использовать вместо указателей напряжения «контрольную |
| | лампу»? |
| | Ответы: |
| | <u>Нет</u> |
| | Можно в сетях с напряжением до 400 В |
| | Можно в сетях с напряжением до 220 В |
| 5 | Вопрос: Что называется защитным занулением? |
| | Ответы: |
| | Электрическое соединение металлических нетоковедущих частей с заземленной |
| | нейтралью |
| | Электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей |
| | Электрическое соединение металлических токоведущих частей с заземленной |
| | · |
| | нейтралью |
| 6 | Вопрос: Укажите область применения защитного отключения |
| | Ответы: |
| | Электрические сети с любой нейтралью |
| | Электрические сети с изолированной нейтралью |
| | Электрические сети с заземленной нейтралью |
| 7 | Вопрос: Какая из защит отключает один из двух параллельно работающих |
| | генераторных агрегатов в случае прекращения подачи топлива (пара)? |
| | Ответы: |
| | Защита от обратной мощности |
| | Защита от перегрузки |
| | Защита от токов короткого замыкания |
| | Защита от понижения напряжения |
| | Защита от внутренних повреждений |
| | |
| | Защита от повышения частоты |
| 8 | Вопрос: Как часто требуют производить запуск аварийного генераторного |
| | агрегата с обесточиванием главного распределительного щита и приемом |
| | нагрузки? |
| | Ответы: |
| | 1 раз в 6 месяцев |
| | 1 раз в год |
| | 1 раз в месяц |
| | 1 раз в 7 - 10 дней |
| 9 | |
| _ | Вопрос: При параллельной работе первый генераторный агрегат работает с коэффициентом мощности 0,9, а второй - 0,8. Какой из генераторных агрегатов |

| | расходует больше топлива, если полный ток нагрузки у генераторов одинаковый? |
|----|---|
| | Категории: Вахтенный механик |
| | Тип вопроса: Выбор одного ответа (переключатель) |
| | Ответы: |
| | <u>Генератор 1</u> |
| | Генератор 2 |
| 10 | Вопрос: Категория технического состояния электрооборудования по измеренному |
| | значению тока нагрузки (в том числе тока возбуждения электрических машин) Ін |
| | оценивается на основании сравнения с его номинальным <i>Іном</i> или заданным <i>Із</i> |
| | значениями с учетом величины и продолжительности перегрузки по току. |
| | При этом техническое состояние электрооборудования по току нагрузки (возбуждения) |
| | оценивается как «удовлетворительное», если |
| | Ответы: |
| | $I_{H} > I_{HOM}$ или $I_{H} > I_{3}$, но значение и продолжительность перегрузки по току не |
| | превышают допустимых значений |
| | $I_H > I_{HOM}$ или $I_H > I_3$, а значение и (или) продолжительность перегрузки превышают |
| | допустимые значения |
| | $IH \leq I$ НОМ ИЛИ $IH \leq I$ З |